coupe l'asymptote horizontale (u_c=0).

➢ Méthodes des 37% : τ temps correspondant à u_c=0,37.E.

• L'intensité du courant traversant le circuit durant la phase transitoire est $i=-\frac{E}{R}e^{\frac{-t}{\tau}}$.

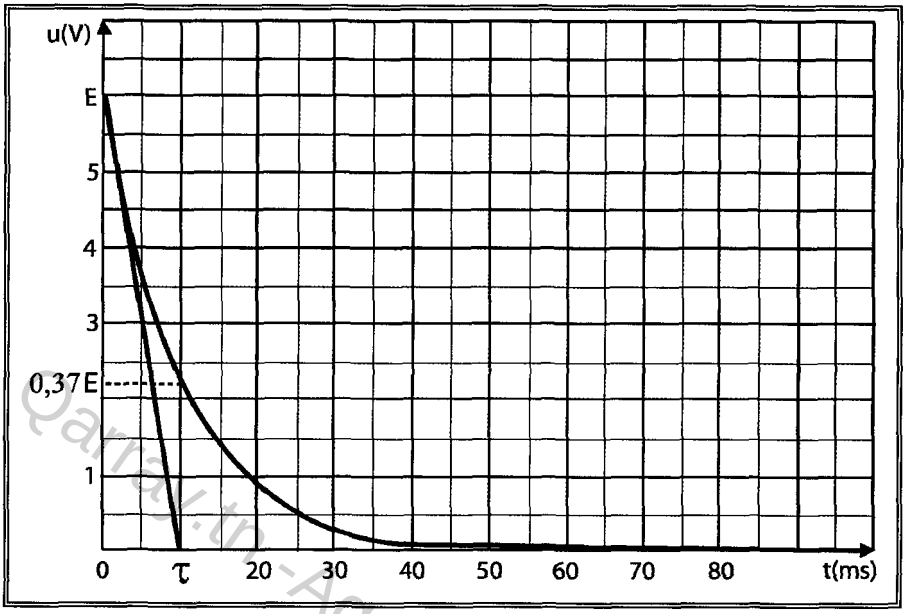

• La tension aux bornes d'un condensateur ne subit pas de brusque variation, c'est une fonction continue du temps.

• Lors de la charge d'un condensateur par un générateur de courant, l'intensité reste constante et u_c croit linéairement au cours du temps.

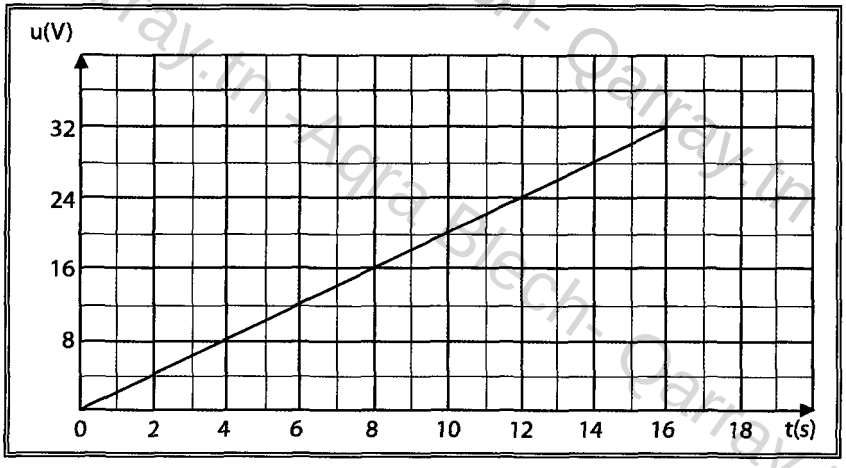

Qarray.tn - Adra Blech - Qarray.tn